

Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene Faculté d'Electronique et d'Informatique

Examen ELF 3

2010/2011


EXERCICE 1: 11 Pts

Un pont mixte monophasé alimente un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante.

Il délivre une tension de valeur moyenne U_{cmoy}=169V, l'angle α de retard à l'amorçage des thyristors étant réglé à 45°.

Le courant dans le moteur est parfaitement lissé par une bobine de résistance interne $r=0,1\Omega$. Son intensité I_c est égale à 25A. La vitesse de rotation du moteur est de 1800tr/min. Avec f=50Hz.

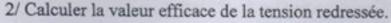1/ Tracer avec explication les courbes suivantes : u_c(θ), u_{Th1}(θ) et i_c(θ).



3/ La résistance de l'induit du moteur est R=0,4 Ω. Calculer la f.e.m. du moteur. En déduire la puissance électromagnétique Pem du moteur.

4/ Calculer la puissance absorbée par l'induit du moteur.

EXERCICE 2:09 Pts


Un moteur à courant continu travaillant à couple constant est inclus dans le montage ci-dessous : Le hacheur fonctionne à une fréquence f=500Hz.

La diode est supposée parfaite.

L'inductance de la bobine de lissage L_s est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur soit considéré comme constant : *i*=I=cte.

La résistance de l'induit du moteur est : $R=1\Omega$.

- 1/ Tracer avec explication les courbes de u_H, v_{Dr}, i_H et i_{Dr} en fonction du temps.
- 2/ Exprimer la valeur moyenne de v_{Dr} en fonction de V et α .
- 3/ Exprimer les valeurs moyennes des courants i_H et i_{Dr} en fonction de I et α .
- 4/ Déterminer l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V, E, R et α .
- 5/ Établir la relation liant la vitesse n du moteur (en tr/min) à α pour E=0,153n, sachant que V=220V et I=9A.
- 6/ Tracer n en fonction de α.

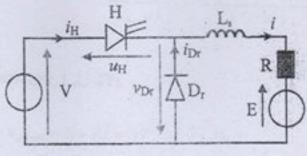

Bonne Chance

جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا

Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene Faculté d'Electronique et d'Informatique

Correction de l'Examen ELF3

2010/2011

EXERCICE 1: 11 Pts


1/Etude de fonctionnement : 3.25 Pts


 $0 \le \theta \le \alpha$: Th2-D2 passants et Th1-D1 bloqués: $u_c(\theta)=0$, $u_{Th1}(\theta)=v(\theta)$ et $i_c(\theta)\neq 0$;

 $\alpha \le \theta \le \pi$: Th1-D2 passants et Th2-D1 bloqués: $u_c(\theta) = v(\theta), u_{Th1}(\theta) = 0$ et $i_c(\theta) \ne 0$;

 $\pi \le \theta \le \pi + \alpha$: Th1-D1 passants et Th2-D2 bloqués: $u_c(\theta)=0$, $u_{Tn1}(\theta)=0$ et $i_c(\theta)\neq 0$;

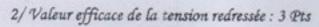 $\pi + \alpha \le \theta \le 2\pi + \alpha$: Th2-D1 passants et Th1-D2 bloqués: $u_c(\theta) = -v(t), \ u_{Th1}(\theta) = v(\theta) \ \text{et} \ i_c(\theta) \ne 0.$



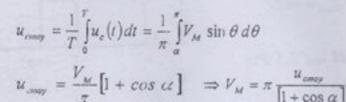



$$\Rightarrow V_M = \pi \frac{169}{\left[1 + \cos \pi / 4\right]} = 311 V$$


$$U_{ceff}^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{c}^{2}(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_{M}^{2} \sin^{2}(\theta) d\theta = \frac{V_{M}^{2}}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$


$$U_{coff} = \frac{V_{M}}{\sqrt{\epsilon}} \left[\frac{\pi - \alpha}{\pi} + \frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha \right]^{1/2}$$

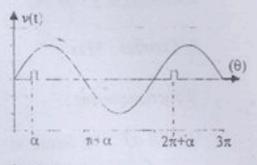A.N: $U_{eq} = \frac{311}{\sqrt{2}} \left[\frac{\pi - \pi/4}{\pi} + \frac{1}{2\pi} \sin \pi/2 \right]^{1/2} \implies U_{eqff} = 209.68 V$



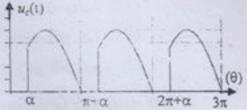

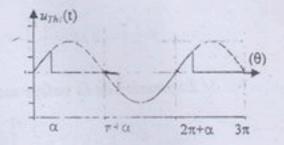

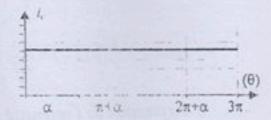

3/ Calcul de la f.e.m du moteur: 2.25 Pts

$$u_{c}(t) = L \frac{di_{c}(t)}{dt} + (R+r)i_{c}(t) + E \quad \Rightarrow \quad U_{cmoy} = (R+r)I_{c} + E \quad \Rightarrow \quad E = -(R+r)I_{c} + U_{cmoy} \quad \text{car } \overline{V}_{L} = 0$$

$$A.N: \quad E = -(0.4+0.1)25 + 169 \qquad \Rightarrow \qquad E = 156.5V$$

Puissance électromagnétique du moteur : 1Pt

$$P_{cor} = EI_{c} = 156,5.25 = 3.9125 \, KW$$

4/ Puissance absorbée par l'induit du moteur : 1. 5Pts

$$P_{ab} = (E + RI_c)I_c = EI_c + RI_c^2 = P_{em} + RI_c^2$$

$$P_{co} = 3912.5 + 0.4(25)^2 = 4.1625 \, KW$$



جـــمعة هوارثي بومــدين للهلــوم و التكنــولوجيـــ

Université des Sciences et de Technologie Houari Bou nediene Faculté d'Electronique et d'Informatique

Correction de l'Examen ELF3

2010/2011

EXERCICE 2:09 Pts

1/ Courbes: 3Pts

Fonctionnement:


 $0 \le t \le \alpha T$: H fermé et D bloquée: $u_H(t)=0$, $v_{Dr}(t)=-V$. $i_{Dr}(t)=0$ et $=i_H(t)=1$.


 $\alpha T \le t \le T$: Dr passante et H ouvert: $\nu_{Dr}(t)=0$, $u_H(t)=V$, $i_H(t)=0$ et $i_{Dr}(t)=I$.

2/ Expression de la valeur moyenne de vor: 1 Pts

$$v_{Droncy} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v_{Dr}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{aT} -V dt$$
 \Rightarrow $v_{Droncy} = -\alpha V$

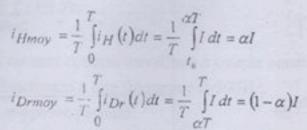3/ Expression de la valeur moyenne de in et io: 1.5 Pts



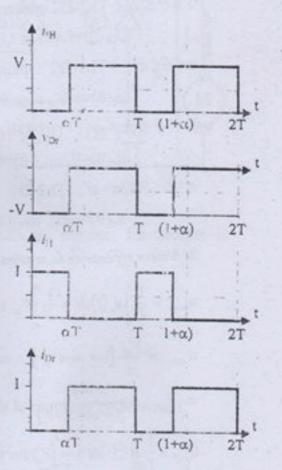

4/ Expression de l'intensité du courant dans le moteur: 1.25 Pts

Comme
$$-v_{Ur}(t) = L_S \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + E \implies -v_{Drinoy} = E + RI = \alpha V \text{ car } \mathcal{I}_{LS} = 0$$

$$I = \frac{\alpha V - E}{R}$$

5/ Relation de la vitesse du moteur : 1 Pts

$$I = \frac{\alpha V - E}{R} \implies 9 = \frac{220\alpha - 0,153n}{1} \implies n = \frac{220\alpha - 9}{0,1539}$$
$$\implies n = 1438\alpha - 59$$

6/ Tracer n en fonction de α : 1.25Pts

