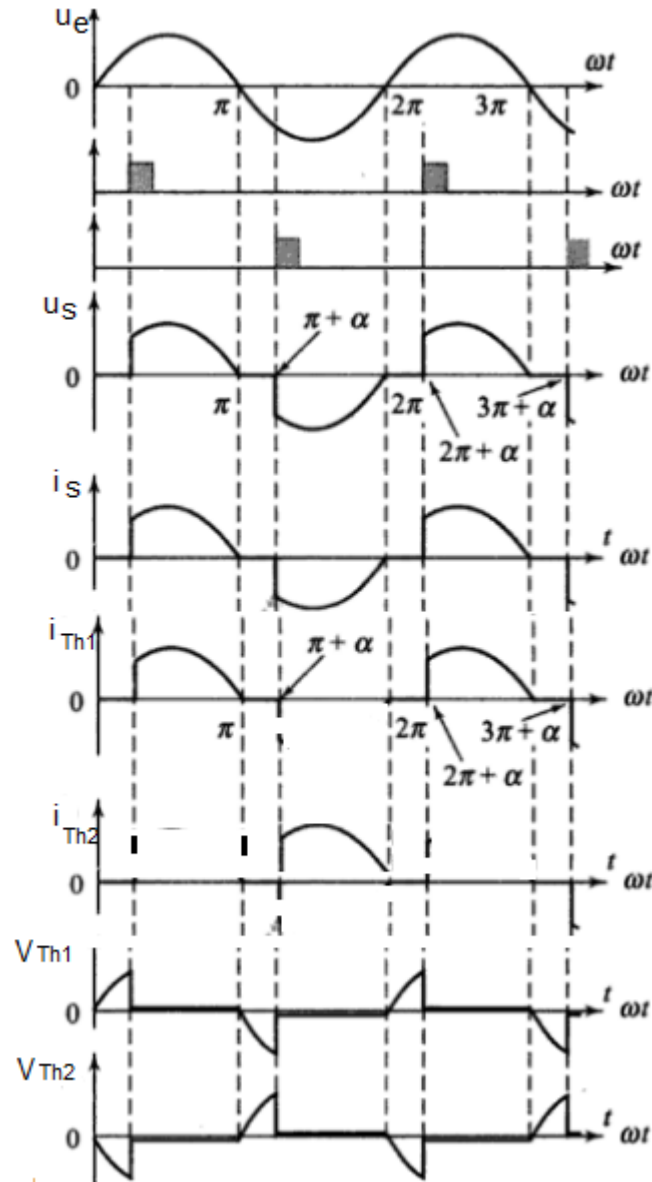


Corrigé TD6

Exercice 1

Charge résistive

1. Forme d'ondes



2. Valeur efficace de la tension de charge

$$V_{seff} = V_{eff} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 230 \sqrt{1 - \frac{\frac{\pi}{4}}{\pi} + \frac{\sin 2\frac{\pi}{4}}{2\pi}} = 230 \sqrt{1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi}} = 219V$$

3. Facteur de puissance

$$k = \frac{P_s}{S} = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 0.95$$

Ou bien :

$$k = \frac{P_s}{S}$$


$$P_s = \frac{V_{seff}^2}{R} = \frac{219^2}{10} = 4796w \approx 4.8kw$$

$$S = V_{seff} I_{seff} = V_{seff} \frac{V_{seff}}{R} = 230 \frac{219}{10} = 5037V.A$$

$$k = \frac{4796}{5037} = 0.95$$

Charge RL

1. Forme d'ondes

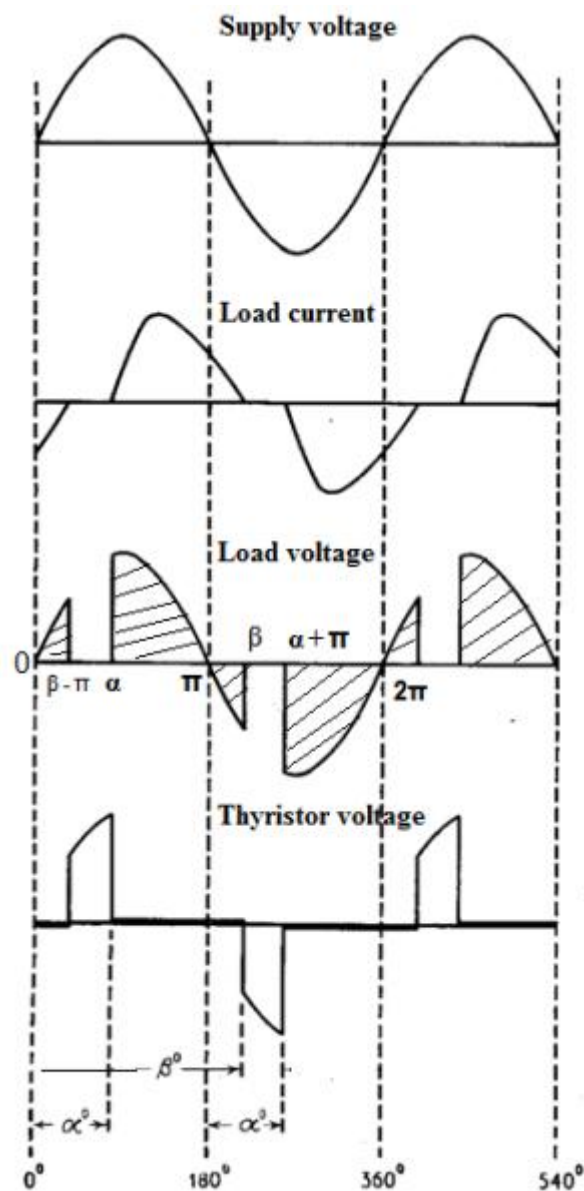


$$i_s(\omega t) = \begin{cases} \frac{V_{e\max}}{Z} \left(\sin(\varphi - \alpha) e^{\frac{-(\omega t - \alpha)}{\tan \varphi}} + \sin(\omega t - \varphi) \right) & \alpha < \omega t < \beta \\ -\frac{V_{e\max}}{Z} \left(\sin(\varphi - \alpha) e^{\frac{-(\omega t - \alpha)}{\tan \varphi}} + \sin(\omega t - \varphi) \right) & \pi + \alpha < \omega t < \beta \\ 0 & \beta < \omega t < \pi + \alpha \end{cases}$$


2. Valeur efficace de la tension de charge

$$V_{seff} = V_{max} \sqrt{\frac{1}{2\pi}(\beta - \alpha) + \frac{\sin 2\alpha}{4\pi} - \frac{\sin 2\beta}{4\pi}}$$

Exercice 2

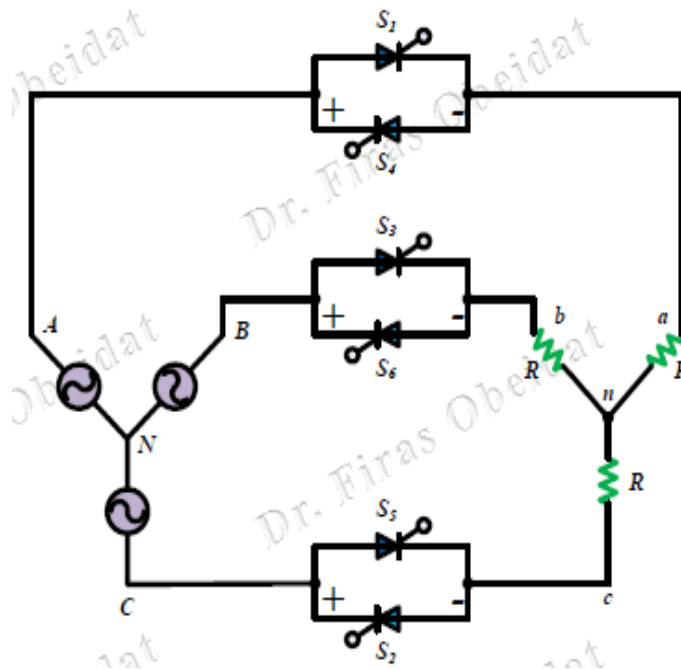1. Séquences de conduction des thyristors en mode 1



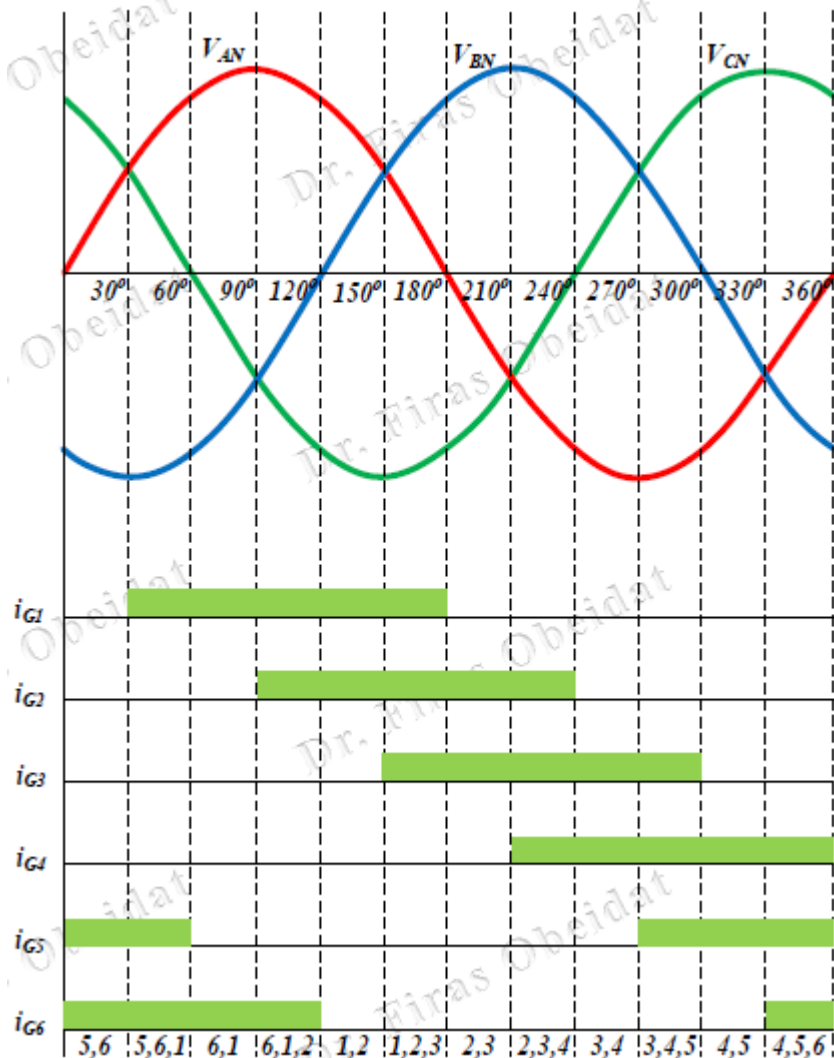

2. Facteur de puissance

$$k = \frac{P_s}{S}$$

$$P_s = 3 \frac{V_{aneff}^2}{R}$$

$$V_{an} = \sqrt{3} V_{\max} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{8} \right)} = \sqrt{3} \frac{230}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + \frac{\sin 2\frac{\pi}{6}}{8} \right)} = 225V$$

$$P_s = 3 \frac{V_{aneff}^2}{R} = 3 \frac{225^2}{15} = 10125W \approx 10.125kW$$

$$S = 3V_{eff} I_{seff} = 3V_{eff} \frac{V_{seff}}{R} = 3 \times 230 \frac{225}{15} = 10350V.A$$

$$k = \frac{10125}{10350} = 0.98$$