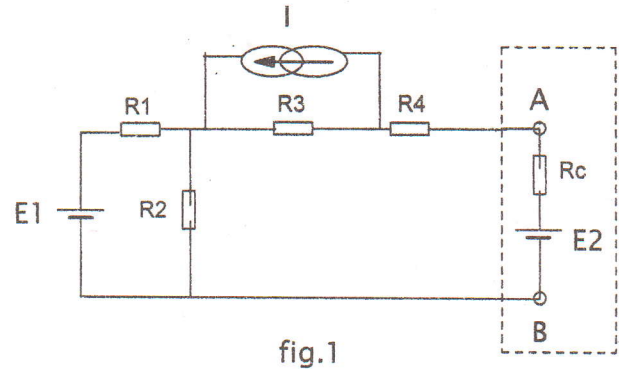


EMD d'électronique fondamentale

Exo1 : (7)pts

Soit le circuit de la fig.1.


1. donner le circuit de Thévenin équivalent vu entre les deux points A et B ?
 2. calculer R_{th} et E_{th} ?
 3. Calculer I_c ? (courant qui traverse R_c).
 4. calculer la tension aux bornes de R_c ?
- AN : $R_1=R_2=4\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=5\Omega$, $R_c=2\Omega$, $E_1=10V$, $E_2=5V$, $I=1A$.



Exo2 : (7) pts

Soit Q le quadripôle de la fig.2.

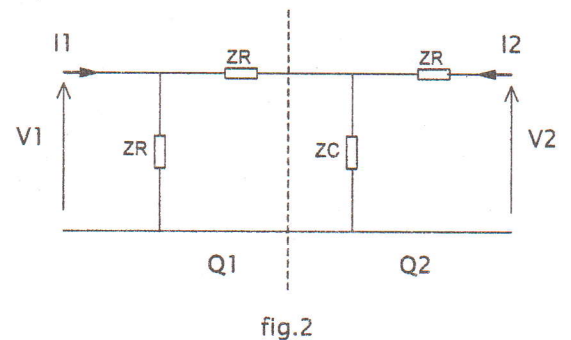1. Calculer la matrice chaine du quadripôle Q_1 ?
2. Déduire la matrice chaine du quadripôle Q_2 ?
3. Donner la matrice chaine du quadripôle Q ?
4. Donner la fonction de transfert V_2/V_1 quand $I_2=0$?




5. Ce quadripôle est-il un filtre ? (justifier).
6. Si oui, donner sa nature ? (justifier sans faire d'étude)

Exo3 : (6) pts


Soit le circuit de la fig.3. On considère la diode idéale.

1. Calculer la tension aux bornes de R_2 ?
2. calculer le courant I_2 qui traverse R_2 ?


AN : $E_1=5V$, $E_2=1V$, $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$ et $R_3=1\Omega$.

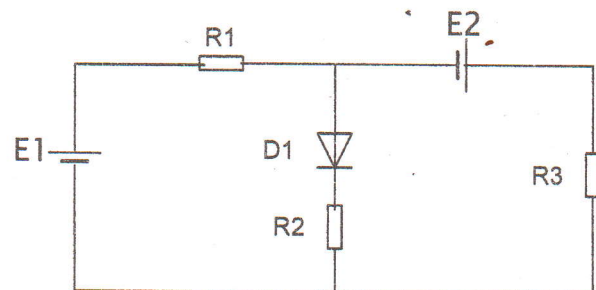

exon 3

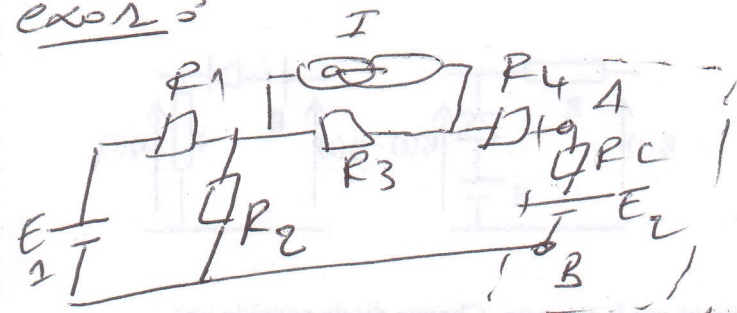


a) Circuit de Thévenin équivalent :

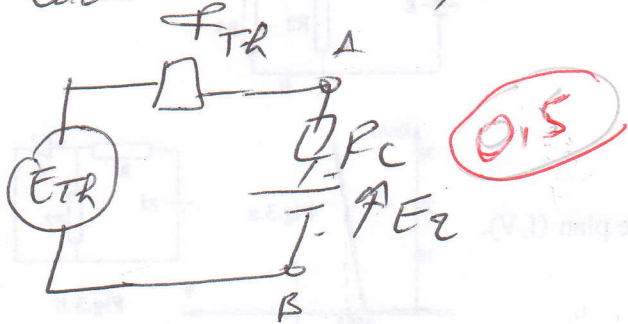

b) Calcul de R_{TH}


$$R_{TH} = R_{eq} (E_1 = 0, I = 0)$$

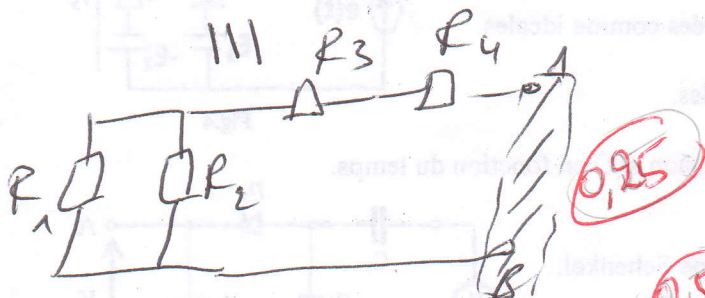



$$R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4$$

A.N.:
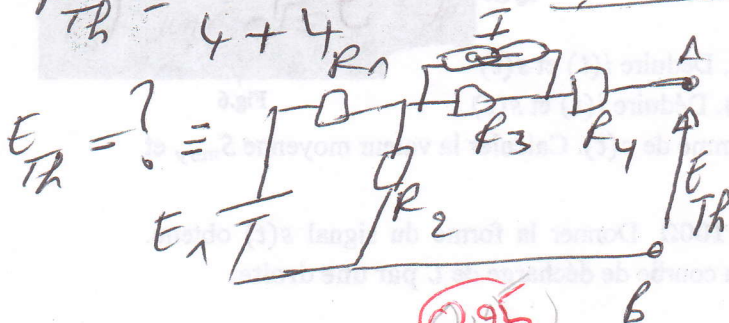
$$R_{TH} = \frac{4 \cdot 4}{4 + 4} + 3 + 5 = 10 \Omega$$





$$E_{TH} = E_{TH1} + E_{TH2} (I = 0)$$

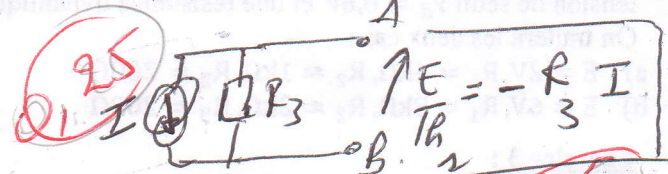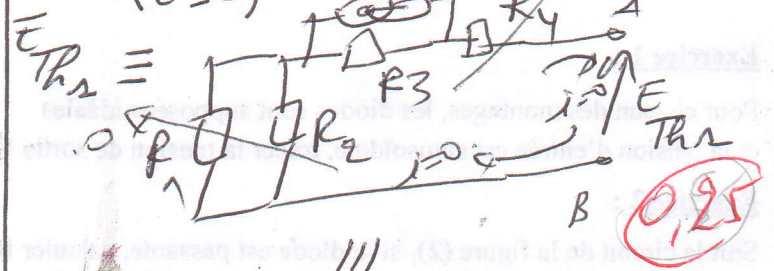

A.N.:

$$E_{TH2} = -3V$$

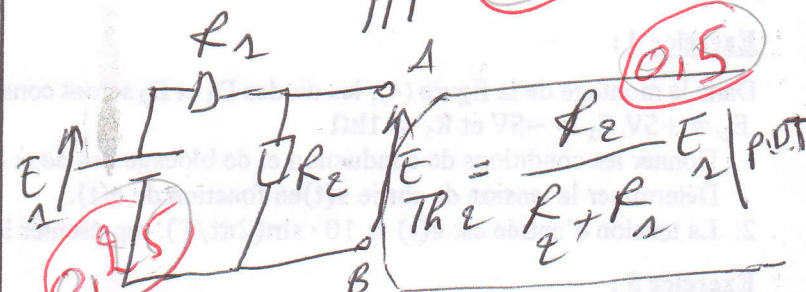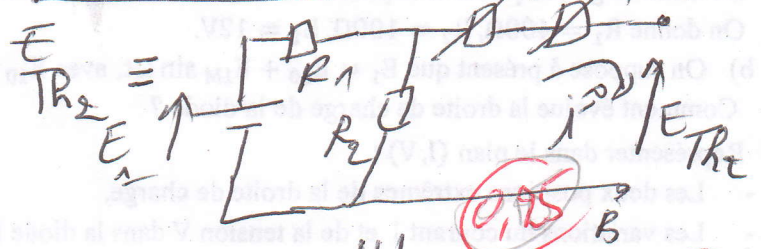

A.N.:

$$E_{TH2} = \frac{4 \times 10}{4 + 4} = \frac{40}{8} = 5V$$

$$E_{TH} = 5 - 3 = 2V = E_{TH}$$

$$I_C = \frac{E_{TH} - E_2}{R_{TH} + R_C}$$

A.N.:


$$I_C = \frac{2 - 5}{10 + 2} = \frac{-3}{12} = -\frac{1}{4}$$

$$I_C = -0,25A$$

$$\mu_{rc} = i_c \cdot x_c = -\frac{1}{4} \cdot 2 = -0,5V$$

$$\boxed{\mu_{rc} = -0,5V}$$


exo 2

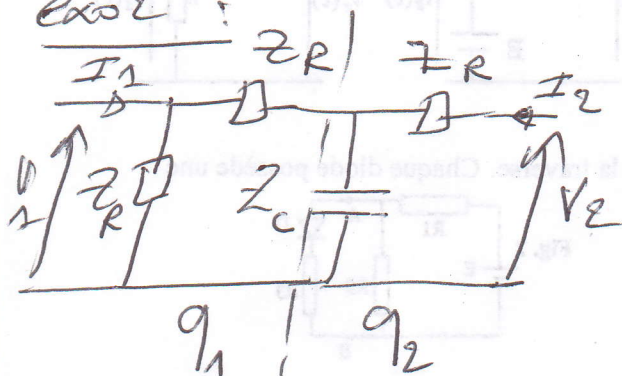

1) Calcul $[C_2]$.

$$V_1 = C_{11} V_2 - C_{12} I_2$$

$$I_2 = C_{21} V_2 - C_{22} I_2$$

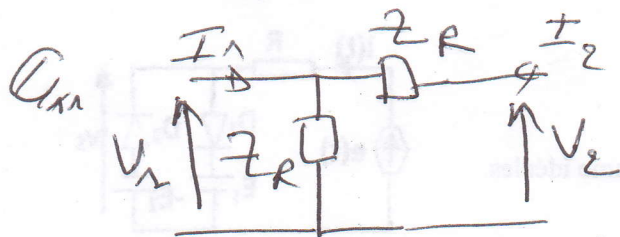

$$C_{11} = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_2=0} = 1$$

$$V_2 = V_1 \Rightarrow C_{11} = 1$$

$$C_{12} = \frac{V_1}{-I_2} \Big|_{V_2=0} = z_R$$

$$V_1 = -z_R I_2 \Rightarrow \frac{V_1}{-I_2} = z_R$$

$$\boxed{C_{12} = z_R}$$

$$C_{21} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{z_R}$$

$$\boxed{C_{21} = \frac{1}{z_R}}$$

$$C_{22} = \frac{I_2}{-I_2} \Big|_{V_2=0} = -1$$

$$\boxed{C_{22} = -1}$$

$$[C_1] = \begin{bmatrix} 1 & z_R \\ \frac{1}{z_R} & -1 \end{bmatrix}$$

$$[C_2] = \begin{bmatrix} 1 & z_R \\ \frac{1}{z_R} & -1 \end{bmatrix}$$

$$[C_2] = \begin{bmatrix} 1 & z_R \\ \frac{1}{z_R} & -1 \end{bmatrix}$$

$$[C_2] = \begin{bmatrix} 1 & R \\ j\omega (Rj\omega + 1) & 1 \end{bmatrix}$$

$$[C] = [C_1][C_2]$$

$$C] = \begin{bmatrix} 1 + j\omega R \\ \frac{1}{R} + 2j\omega C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R + R(j\omega C + 1) \\ 1 + 2(Rj\omega C + 1) \end{bmatrix}$$

$$D] = \begin{bmatrix} 1 + j\omega R \\ \frac{1}{R} + 2j\omega C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2R + j\omega R^2 C \\ 3 + 2j\omega RC \end{bmatrix}$$

0) $F(\omega) = \frac{V_2}{V_1} / I_2 = 0$

$$V_2 = C_{11} V_1 - C_{12} I_2 \Rightarrow V_2 = C_{11} V_1$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = C_{11} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{C_{11}}$$

$$\Rightarrow F(\omega) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{2 + j\omega RC}$$

c) c'est un filtre parce que


C'est F est en fonction de ω

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow F = 1$$


$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow F = 0$$

\Rightarrow C'est un filtre passe bas.

pour que F est grand pour les $\omega \rightarrow 0$ (petites fréquences)

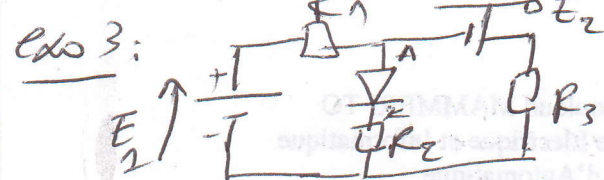

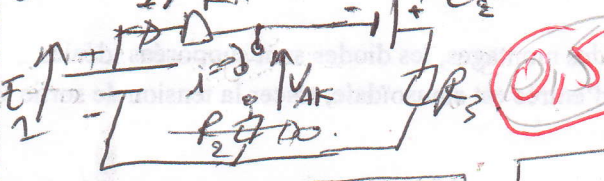Exo 3: a) Calcul de $V_{AK} = ?$ (Potentiel de la D)




$$V_{AK} = R_3 I_1 - E_2 = E_1 - R_1 I_1$$

\rightarrow Calcul $I_1 = ?$

$$I_1 = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_3} = \frac{5 + 1}{2 + 2} = 2 \text{ A}$$

$$V_{AK} = 1 \cdot 2 - 1 = 1 \text{ V} = V_{AK}$$
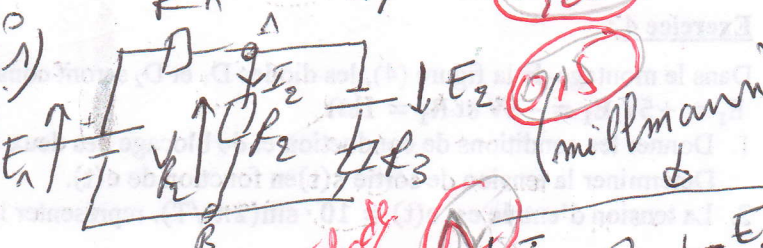
$$V_{AK} = 1 \text{ V} \Rightarrow V_D = 0 \Rightarrow D \text{ (passante)}$$



$$V_{R2} = V_{AB} = V_A - V_B = V_A = \frac{E_1 \frac{0}{R_1 + R_2} + \frac{-E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$V_{R2} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{0}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{4}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3} \text{ V}$$

$$V_{R2} = \frac{3 \times 3}{11} = \frac{9}{11} \approx 0,82 \text{ V}$$

$$V_{R2} = R_2 I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} \approx 0,27$$

$$I_2 = 0,27 \text{ A}$$